

$$P = UI \quad [VA = W \text{ watt}]$$

↑ el. effekt til komponent


$$W = UI t$$

$$P = \frac{W}{t} = UI$$

$$Wh = W \cdot 60 \cdot 60s = 3600Ws = 3,6kJ$$

wattimer

eks. 11.15

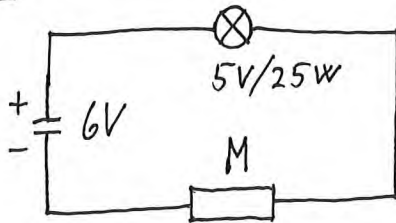

⊗ lyser normalt

$$P_M = ?$$

$$P = UI \Rightarrow I = \frac{P}{U} = \frac{25W}{5V} = 5,0A$$

Kirchh. 2. lov: $U_M = 6V - 5V = 1V$

I lik overalt: $P_M = U_M I_M = 1V \cdot 5,0A = \underline{5W}$

$$W = UI t = U \cdot \left(\frac{U}{R}\right) \cdot t = \frac{U^2}{R} \cdot t$$

$$P = UI$$

$$P = RI^2$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$(U = RI \text{ for omformingene})$$

11.30