

11.03 $N = 5,0 \cdot 10^{10}$


a) $Q = N \cdot e = 5,0 \cdot 10^{10} \cdot 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} = \underline{8,0 \cdot 10^{-9} \text{ C}}$

b) $Q = -1 \text{ C}$

$Q = N \cdot (-e)$

$N = \frac{Q}{-e}$

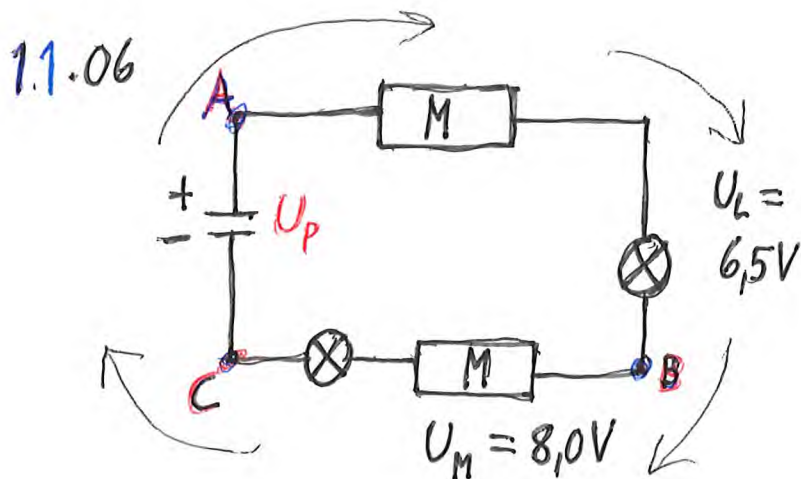$N = \frac{-1 \text{ C}}{-1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = \frac{1}{1,60} \cdot 10^{19} = 6,25 \cdot 10^{18} \approx \underline{6 \cdot 10^{18}}$



a) $U_L + U_M + U_L + U_M = 6,5\text{V} + 8,0\text{V} + 6,5\text{V} + 8,0\text{V} = \underline{29\text{V}}$

b) $U_{BC} = U_M + U_L = 8,0\text{V} + 6,5\text{V} = 14,5\text{V} \approx \underline{15\text{V}}$

$U_{AB} = U_M + U_L \approx \underline{15\text{V}}$

$U_{AC} = 2U_M + 2U_L = 2 \cdot 8,0\text{V} + 2 \cdot 6,5\text{V} = \underline{29\text{V}}$

11.09 $Q = 34Ah$

$I = 2,0A$


$t = ?$

$Q = I \cdot t \quad \leftarrow \quad I = \frac{Q}{t}$


$\frac{Q}{I} = t$

$t = \frac{34Ah}{2,0A} = \underline{17h}$

11.11

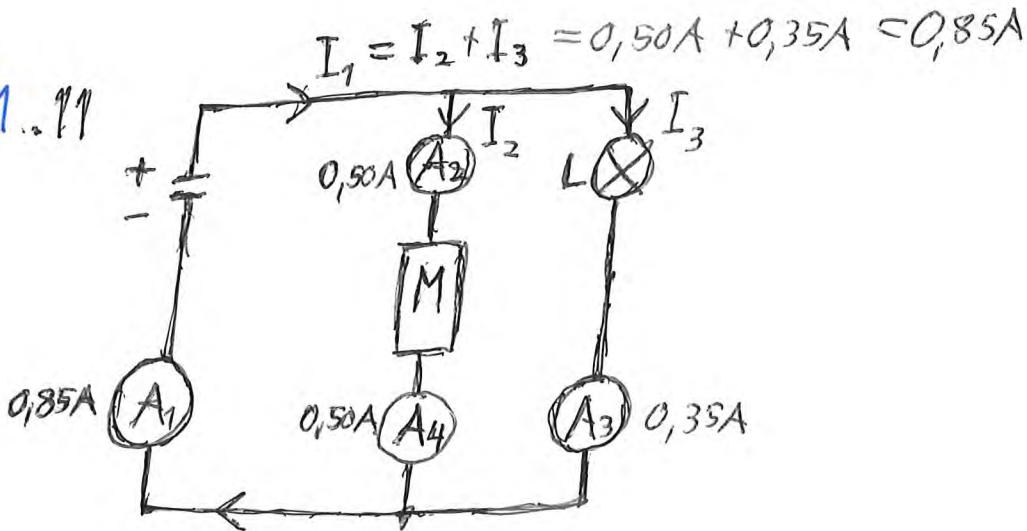

11.13

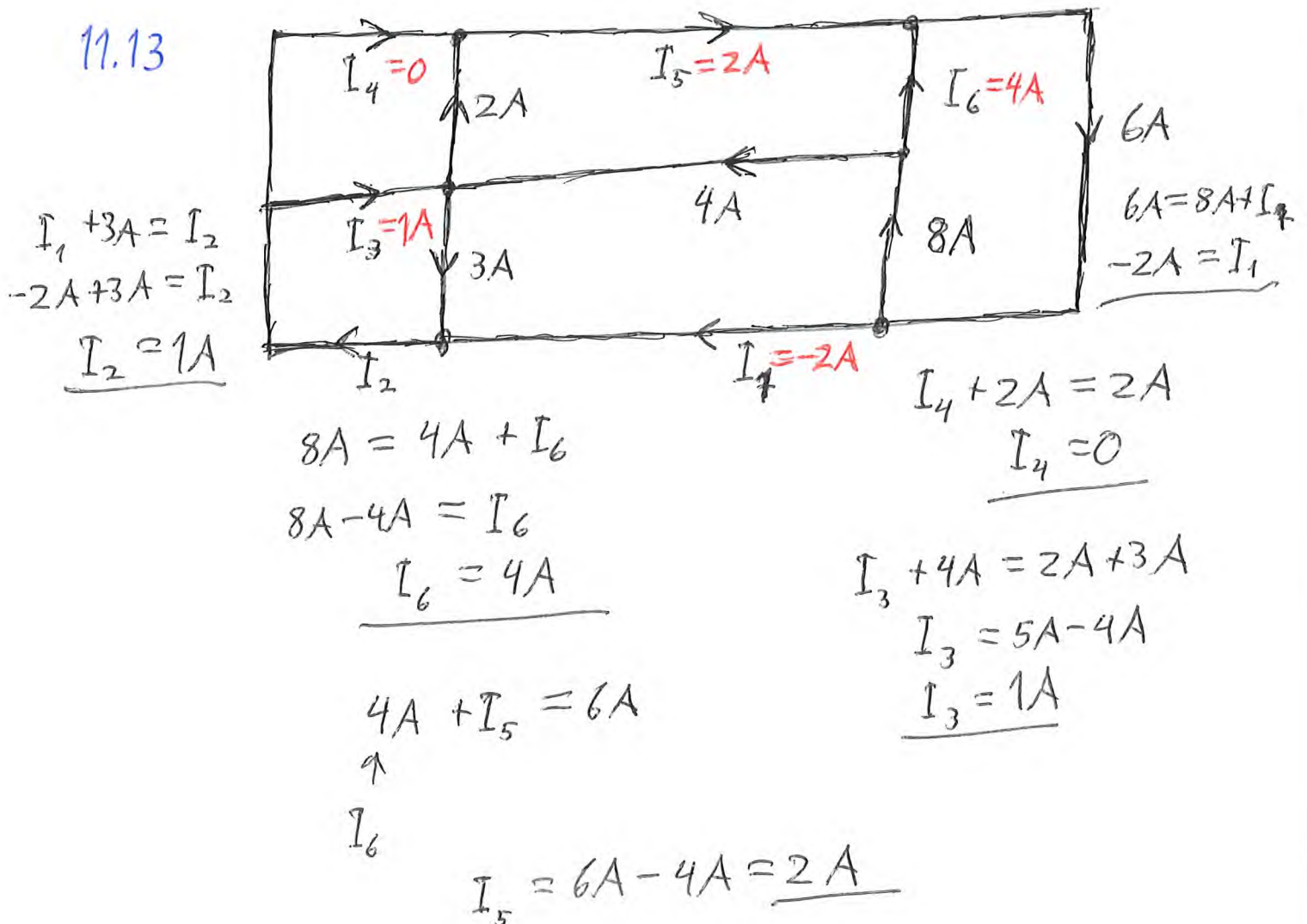

11.15

U/V	10	0,30	0,62
I/A	10	0,096	0,11
R/Ω	1,0	3,1	5,4


$$R = \frac{U}{I} = \frac{10V}{10A} = \underline{1,0\Omega}$$

$$\frac{U}{I} = \frac{0,30V}{0,096A} = 3,125\Omega = \underline{3,1\Omega}$$

$$U = RI$$

$$\frac{U}{R} = I \Rightarrow I = \frac{0,62V}{5,4\Omega} = 0,11A$$

11.16

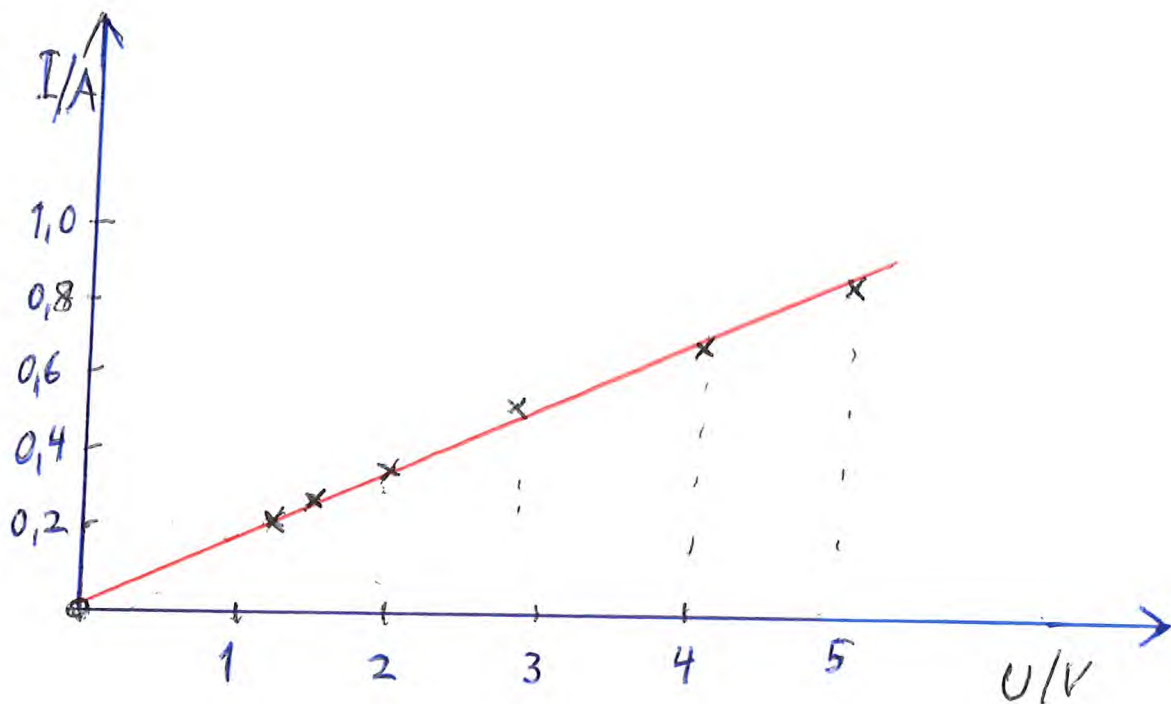

$$U = 5,0V$$


$$I = 0,85A$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5,0V}{0,85A} = \underline{5,9\Omega}$$

($\frac{5,0V}{0,83V} = 6,0\Omega$)

11.17

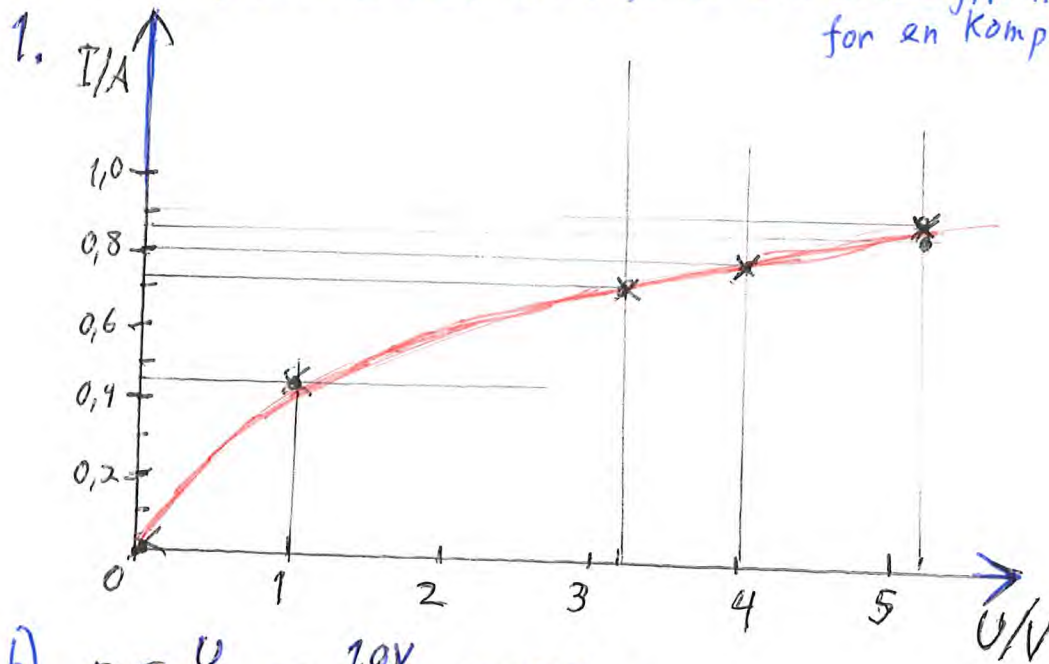a) Kan ta med (0,0) fordi null strøm gir null spenning for en komponent.



b) $R = \frac{U}{I} = \frac{1.0V}{0.44A} = \underline{2.3\Omega}$

$R = \frac{3.2V}{0.72A} = \underline{4.4\Omega}$


0.5V,

c) R endrer seg mye med spenningen. Dvs. R er ikke konstant og Ohms lov er ikke en god modell for 1.

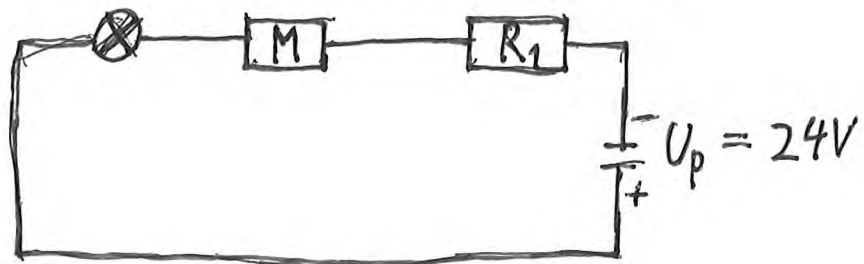11.18

a)

$U_L = 6.0V$ $I_L = 0.50A$ $R_1 = 12\Omega$




b) $U_1 = R_1 \cdot I_L = 12\Omega \cdot 0.50A = \underline{6.0V}$

$U_p = U_L + U_M + U_1$

$U_p - U_L - U_1 = U_M$

$U_M = 24V - 6.0V - 6.0V = \underline{12V}$

11.19

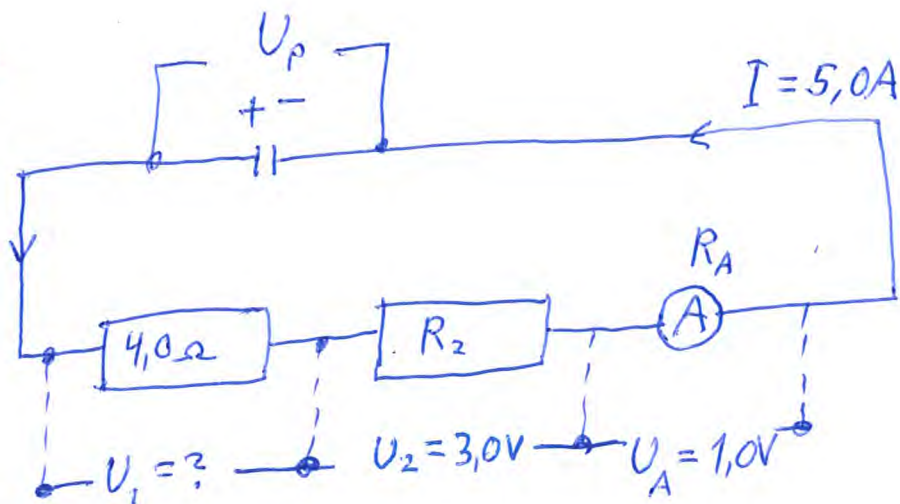

$$U = RI$$

$$U_1 = R_1 \cdot I_1 = 4,0 \Omega \cdot 5,0 A = \underline{20V}$$

$$U = RI$$

$$U_2 = R_2 \cdot I_2$$


$$\frac{U_2}{I_2} = R_2 \quad R_2 = \frac{3,0V}{5,0A} = \underline{0,60 \Omega}$$

$$R_A = \frac{U_A}{I_A} = \frac{1,0V}{5,0A} = \underline{0,20 \Omega}$$

$$U_p = U_1 + U_2 + U_A$$

$$= 20V + 3,0V + 1,0V = \underline{24V}$$


11.20

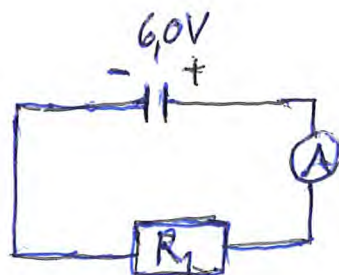

$$U = RI$$

$$R_1 = \frac{U}{I} = \frac{6,0V}{2,3 \cdot 10^{-3} A} = 2608 \Omega$$

$$\underline{R_1 = 2,6 k\Omega}$$

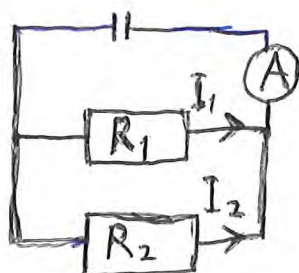

$$I = I_1 + I_2$$

$$I_2 = I - I_1 = (4,3 - 2,3) \cdot 10^{-3} A = 2,0 \cdot 10^{-3} A$$

$$R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{6,0V}{2,0 \cdot 10^{-3} A} = \underline{3,0 k\Omega}$$

11.22 a) $R_A = 20\Omega$ og $R_{tot} = 25\Omega$

$$R_A + R_B = 25\Omega$$

$$20\Omega + R_B = 25\Omega$$

$$\underline{R_B = 5\Omega}$$

b) $15\Omega < 20\Omega$

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}$$

$$\frac{1}{15\Omega} = \frac{1}{20\Omega} + \frac{1}{R_B}$$


$$\left(\frac{1}{15\Omega} - \frac{1}{20\Omega}\right) = \frac{1}{R_B}$$

$$R_B \cdot \left(\frac{1}{15\Omega} - \frac{1}{20\Omega}\right) = 1$$

$$R_B = \frac{1\Omega}{\left(\frac{1}{15} - \frac{1}{20}\right)} = \underline{60\Omega}$$

c) 0Ω kun ved kortslutning

11.23

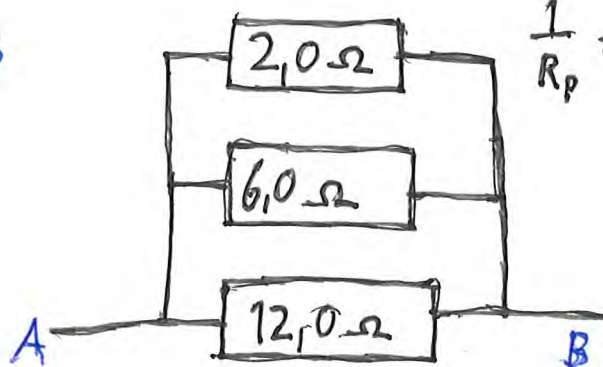

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{2,0\Omega} + \frac{1}{6,0\Omega} + \frac{1}{12,0\Omega} = 0,75\Omega^{-1}$$


$$R_p = \frac{1}{0,75\Omega^{-1}} = \underline{1,3\Omega}$$

$$\frac{1}{R_p} = 0,75\Omega^{-1} \quad | \cdot R_p$$

$$1 = R_p \cdot 0,75\Omega^{-1} \quad | : 0,75\Omega^{-1}$$

$$\frac{1}{0,75\Omega^{-1}} = R_p$$

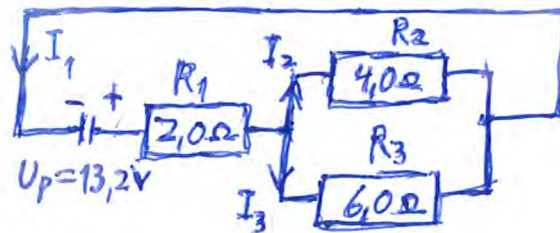11.24 a) $\frac{1}{R_{II}} = \frac{1}{4,0\Omega} + \frac{1}{6,0\Omega}$
 $\frac{1}{R_{II}} = 0,4166... \Omega^{-1}$
 $R_{II} = \frac{1\Omega}{0,4166...} = 2,4\Omega$



b) $R_s = 2,0\Omega + 2,4\Omega$
 $R_s = 4,4\Omega$
c) $U_p = R_s \cdot I_1 \Rightarrow \frac{U_p}{R_s} = I_1$
 $I_1 = \frac{13,2V}{4,4\Omega} = 3,0A$

d) $R = 2,0\Omega$

$U_1 = R I_1 = 2,0\Omega \cdot 3,0A = 6,0V$

$U_p = U_1 + U_{II}$

$U_p - U_1 = U_{II}$

$U_{II} = 13,2V - 6,0V = 7,2V$

e) $U_{II} = R_2 I_2$

$I_1 = I_2 + I_3$


$\frac{U_{II}}{R_2} = I_2$

$I_1 - I_2 = I_3$

$I_2 = \frac{7,2V}{4,0\Omega} = 1,8A$

$I_3 = 3,0A - 1,8A = 1,2A$

f) Kortslutning av $2,0\Omega$ -motstand

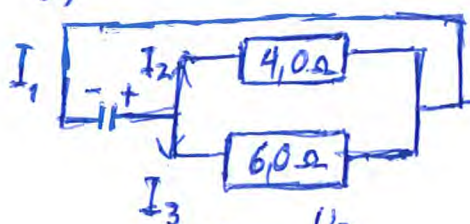

$U_p = 13,2V$

$R_{II} = 2,4\Omega$

$U_p = R_{II} \cdot I_1$

$\frac{U_p}{R_{II}} = I_1$


$I_1 = \frac{13,2V}{2,4\Omega} = 5,5A$

$I_2 = \frac{13,2V}{4,0\Omega} = 3,3A$

$I_2 + I_3 = I_1$

$I_3 = I_1 - I_2$

$I_3 = (5,5 - 3,3)A = 2,2A$

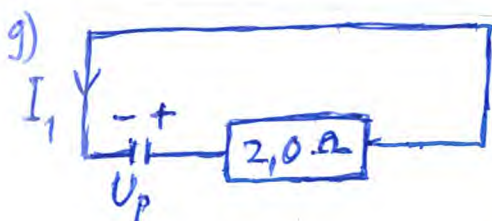


$R_1 \cdot I_1 = U_p$

$I_1 = \frac{U_p}{R_1} = \frac{13,2V}{2,0\Omega} = 6,6A$

$I_2 = 0 \quad I_3 = 0$

h) samme svar som i g)

11.25

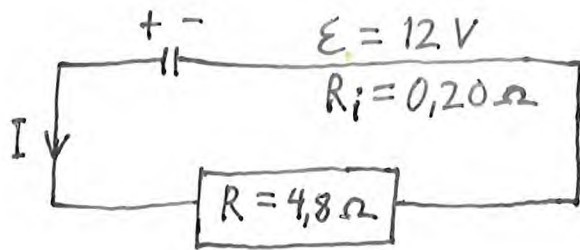

$$\varepsilon = R_i I + R_y I$$

$$\varepsilon = (R_i + R_y) \cdot I$$


$$I = \frac{\varepsilon}{(R_i + R_y)}$$

$$I = \frac{12V}{(0,20 + 4,8)\Omega} = \underline{2,4A}$$

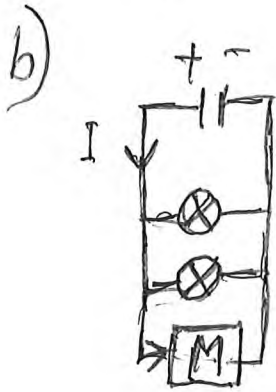11.26 a) $\varepsilon = 12V$ $I = 160A$ $R_i = 0,020\Omega$

$$\varepsilon = R_i I + U_p$$

$$U_p = \varepsilon - R_i I = 12V - 0,020\Omega \cdot 160A = \underline{8,8V}$$



11.27 $I = 2,0A$ $R_y = 10\Omega$ $U_p = R_y \cdot I = 10\Omega \cdot 2,0A = 20V$

$$\varepsilon_1 = 1,5V \quad R_{i1} = 0,25\Omega$$

$N = \text{antall elementer}$

$$\varepsilon = R_i I + U_p$$


$$N \cdot \varepsilon_1 = N \cdot R_{i1} \cdot I + U_p$$

$$N \cdot (\varepsilon_1 - R_{i1} I) = U_p$$


$$N = \frac{U_p}{(\varepsilon_1 - R_{i1} I)}$$

$$N = \frac{20V}{(1,5V - 0,25\Omega \cdot 2,0A)}$$

$$= \frac{20}{1} = \underline{20}$$

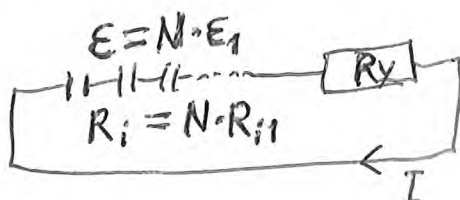

11.29

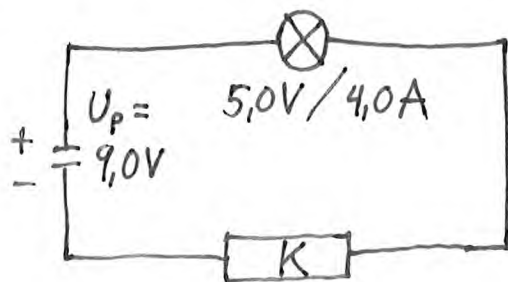

$$a) \quad U_p = U_L + U_K$$

$$U_K = U_p - U_L$$

$$U_K = 9,0V - 5,0V = \underline{4,0V}$$

$$b) \quad W_K = U_K I t = 4,0V \cdot 4,0A \cdot 10 \cdot 60s \\ = 9600J = \underline{9,6kJ}$$

11.31 $W = 552 \cdot 10^3 J$

a) $I = 8,0A \quad R = 30\Omega$

$$W = U I t = R I \cdot I \cdot t = R I^2 t$$

$$\frac{W}{R I^2} = t$$

$$t = \frac{552 \cdot 10^3 J}{30\Omega \cdot (8,0A)^2} = 287,5s = \underline{4min \text{ og } 48s}$$

$$U = R I \quad \text{og} \quad I = \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = I t$$

$$\text{og} \quad U = \frac{W}{Q}$$

$$W = Q U = I t \cdot R I$$


$$W = R I^2 t$$

$$[J = \Omega A^2 s]$$

b) $I = 4,0A \quad t = ? \quad \text{Antar } R = 30\Omega \text{ som før}$

$$t = \frac{W}{R I^2} = \frac{552 \cdot 10^3}{30 \cdot 4,0^2} s = 1150s = \underline{19min \text{ og } 10s}$$

11.32

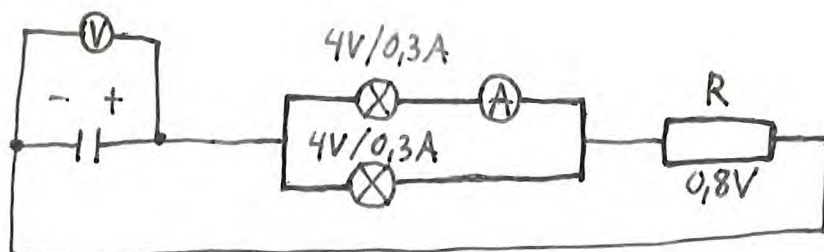

a) $U_P = U_L + U_R = 4V + 0,8V = 4,8V \approx \underline{5V}$

b) $I_A = I_L = \underline{0,3A}$

c) $P_L = U_L I_L = 4V \cdot 0,3A = 1,2W \approx \underline{1W}$

Samme for den andre lampen.

$P_R = U_R I_R = 0,8V \cdot 2 \cdot I_L = 0,8V \cdot 2 \cdot 0,3A = 0,48W \approx \underline{0,5W}$

11.33 $E_k = 2 \cdot \frac{1}{2} m v^2 = m v^2 = 1000 \text{ kg} \cdot \left(30 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2$
 $= 900 \cdot 10^3 \text{ J}$

$P = 1000 \text{ W}$

$E = P \cdot t = 1000 \frac{\text{J}}{\text{s}} \cdot 3600 \text{ s} = \underline{3600 \cdot 10^3 \text{ J}} > E_k$